



广东工业大学  
Guangdong University of Technology

广东工业大学

通信电路与系统

信息工程学院

李志忠

# 目录

2.1 选频网络

2.2 阻抗变换

## ◆ 2.2 阻抗变换

### 回顾与讨论

信号源内阻  $R_s$  和负载电阻  $R_L$  小：串联方式



分压小

信号源内阻  $R_s$  和负载电阻  $R_L$  大：并联方式

分流小


信号源内阻  $R_s$  和负载电阻  $R_L$  不大不小

抽头/部分接入

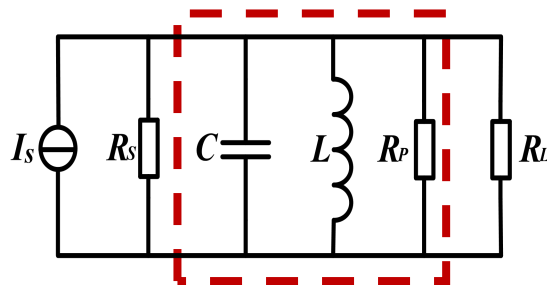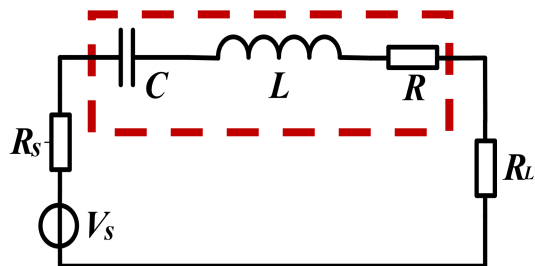

## 2.2 阻抗变换

### 抽头（部分接入）

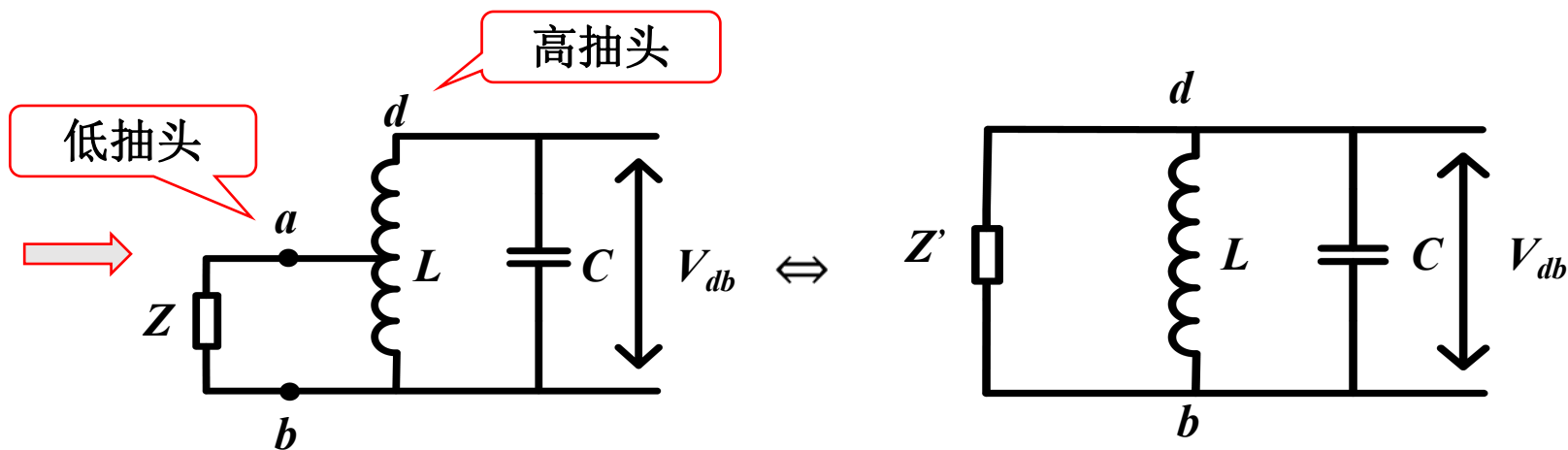

接入系数:  $p = \frac{V_{ab}}{V_{db}} \leq 1$

功率等效:  $\frac{V_{ab}^2}{z} = \frac{V_{ab}^2}{z'} \Rightarrow Z' = \left(\frac{V_{db}}{V_{ab}}\right)^2 Z = \left(\frac{1}{p^2}\right) Z$

表明: 低抽头  $\rightarrow$  高抽头, 等效电阻/电抗提高  $\frac{1}{p^2}$  倍


电压提高  $\frac{1}{p}$  倍

电流降低  $p$  倍

$$p = \frac{\text{接入部分的电压}}{\text{回路两端总电压}}$$

## 2.2 阻抗变换

### 抽头（部分接入）

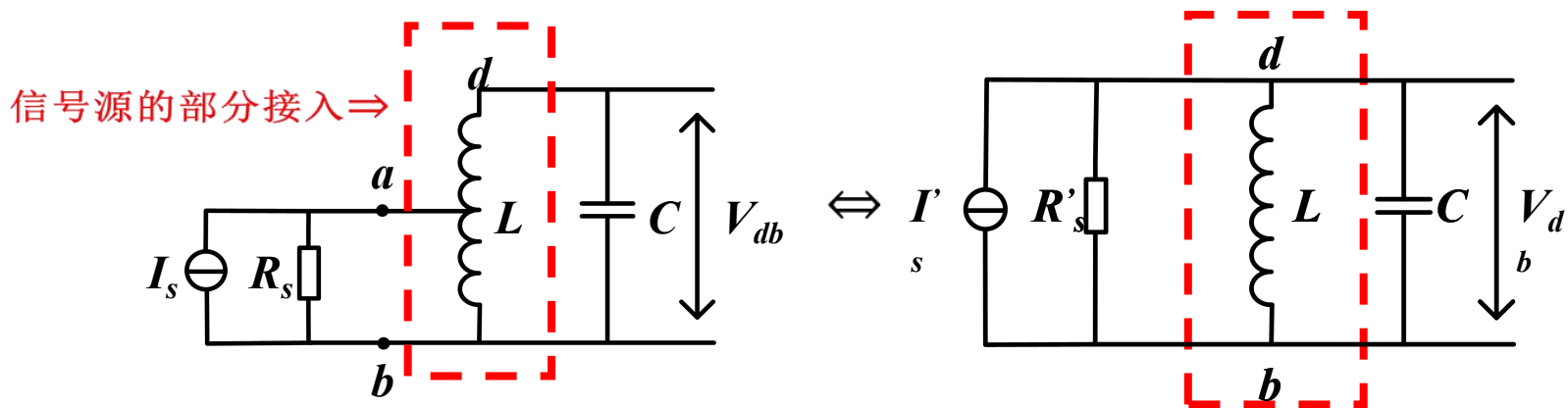

低抽头  $\rightarrow$  高抽头:

功率等效:


$$I_s \cdot V_{db} = I'_s \cdot V_{db}$$

$$R'_s = \frac{1}{p^2} R_s \Leftrightarrow \text{等效信号源内阻 } R'_s \text{ 提高 } \frac{1}{p} \text{ 倍}$$

$$I'_s = p \cdot I_s \Leftrightarrow \text{等效信号源电流 } I'_s \text{ 降低 } p \text{ 倍}$$

## ◆ 2.2 阻抗变换

### 抽头（部分接入）

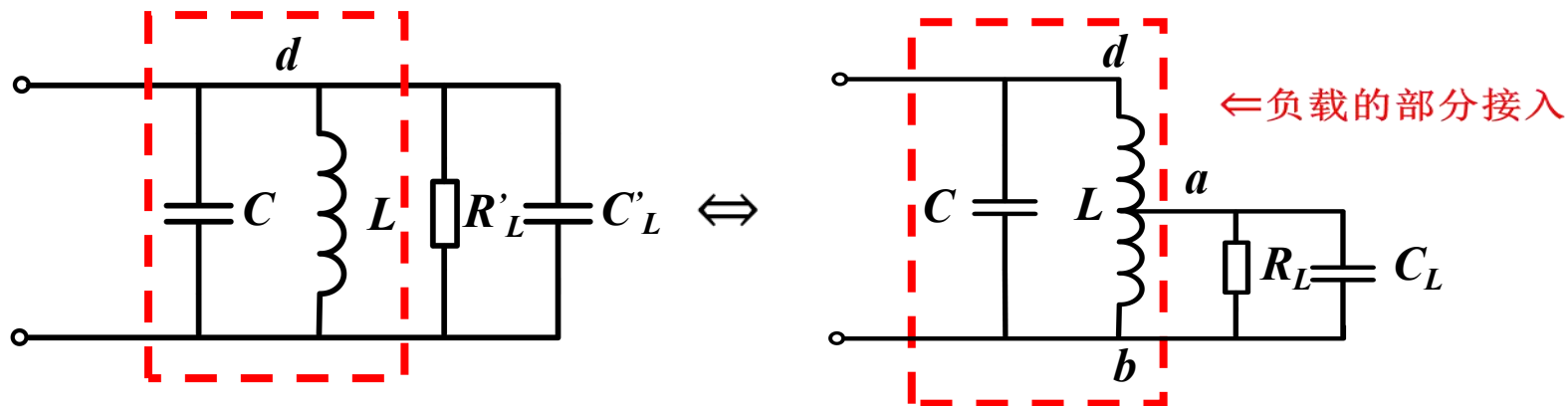

低抽头→高抽头：


$$R'_L = \frac{1}{p^2} R_L \Leftrightarrow \text{等效负载点阻 } R'_L \text{ 提高 } \frac{1}{p^2} \text{ 倍}$$

$$\frac{1}{\omega C'_L} = \frac{1}{p^2} \cdot \frac{1}{\omega C_L} \Leftrightarrow \text{等效容抗 } \frac{1}{\omega C'_L} \text{ 提高 } \frac{1}{p^2} \text{ 倍}$$

$$\Rightarrow C'_L = p^2 \cdot C_L \Leftrightarrow \text{等效负载电容 } C'_L \text{ 降低 } p^2 \text{ 倍}$$

## ◆ 2.2 阻抗变换

### 抽头（部分接入）

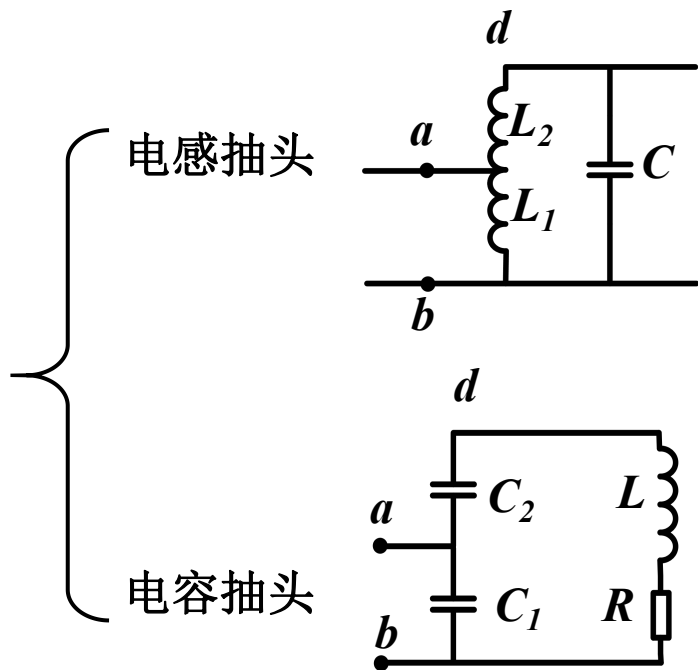

不考虑  $L_1$  和  $L_2$  之间的互感

$$M : p = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$p = \frac{C}{C_1} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

注：当外接在  $ab$  端的阻抗远大于  $\omega L_1$  或  $\frac{1}{\omega C_1}$  时才成立

定义接入系数： $p = \frac{\text{转换前的圈数（或容抗）}}{\text{转换后的圈数（或容抗）}}$

变换关系： $R_L' = \frac{R_L}{p^2}, X_L' = \frac{X_L}{p^2}, U_g' = \frac{U_g}{p};$

$$g_L' = p^2 g_L, C_L' = p^2 C_L, I_g' = p I_g$$


## ◆ 2.2 阻抗变换

### 抽头（部分接入）

抽头本质 阻抗转换

低抽头 → 高抽头  $\Leftrightarrow$  等效阻抗提高  $\frac{1}{p^2}$  倍

抽头目的 减小信号源内阻和负载对回路的影响

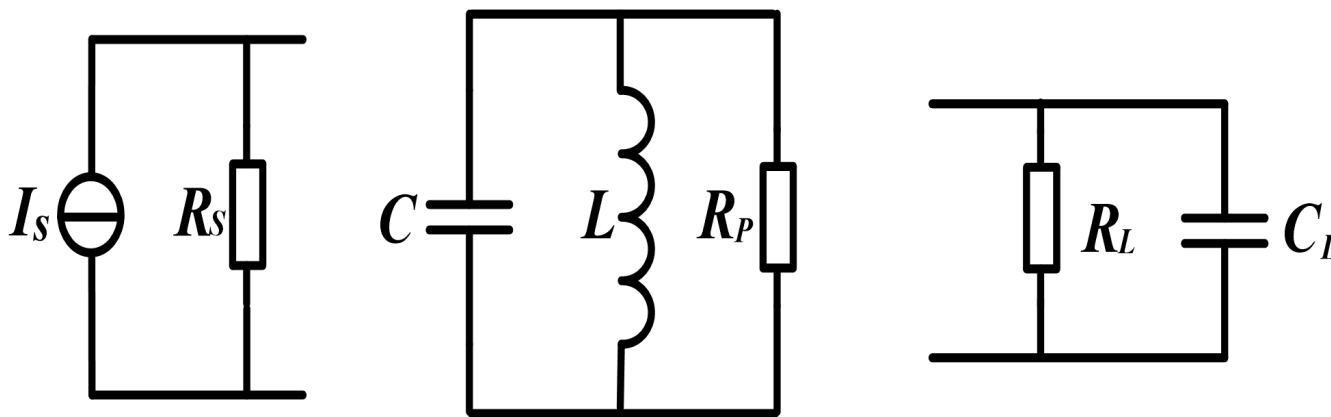



## ◆ 2.2 阻抗变换

例1: 右图等效电路中  $L = 0.8\mu H$ ,

$Q_0 = 100, C = 5pF, C_1 = 20pF$ ,


$C_2 = 20pF, R = 10k\Omega, R_L = 5k\Omega$

计算回路的谐振频率、谐振电阻。

解: 画出等效电路如右图:

$$\text{接入系数: } p = \frac{\frac{1}{\omega C_2}}{\frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{1}{2},$$
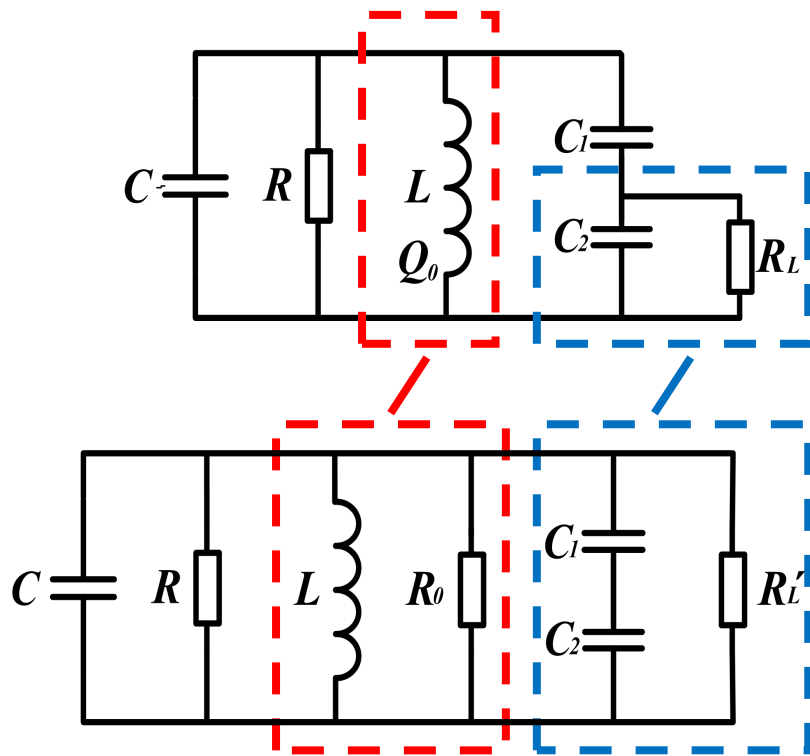
$$R_L' = \frac{R_L}{p^2} = 20k\Omega \quad R_0 = \omega_0 L Q_0$$



## ◆ 2.2 阻抗变换


$$\text{回路总电容: } C_{\Sigma} = C + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 5 + \frac{20 \times 20}{20 + 20} = 15(\text{pF})$$

$$\text{求谐振频率: } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\Sigma}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.8 \times 10^{-6} \times 15 \times 10^{-12}}} = 45.97(\text{MHz})$$

求谐振电阻:

$$\begin{aligned} R_0 &= \omega_0 L Q_0 \\ &= 2\pi \times 45.97 \times 10^6 \times 0.8 \times 10^{-6} \times 100 \\ &= 23.09(\text{k}\Omega) \end{aligned}$$
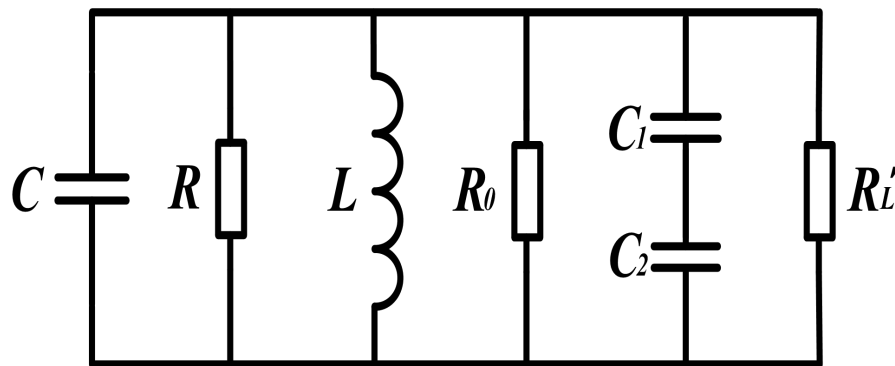
$$R_p = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_L'}} = 5.17(\text{k}\Omega)$$




## ◆ 2.2 阻抗变换

例2：电路如图所示，给定参数为

$$f_0 = 30\text{MHz}, C = 20\text{pF}, \text{线圈 } L_{13} \text{ 的 } Q_0 = 60,$$


$$N_{12} = 6, N_{23} = 4, N_{45} = 3, R_g = 10\text{k}\Omega, R = 2.5\text{k}\Omega,$$
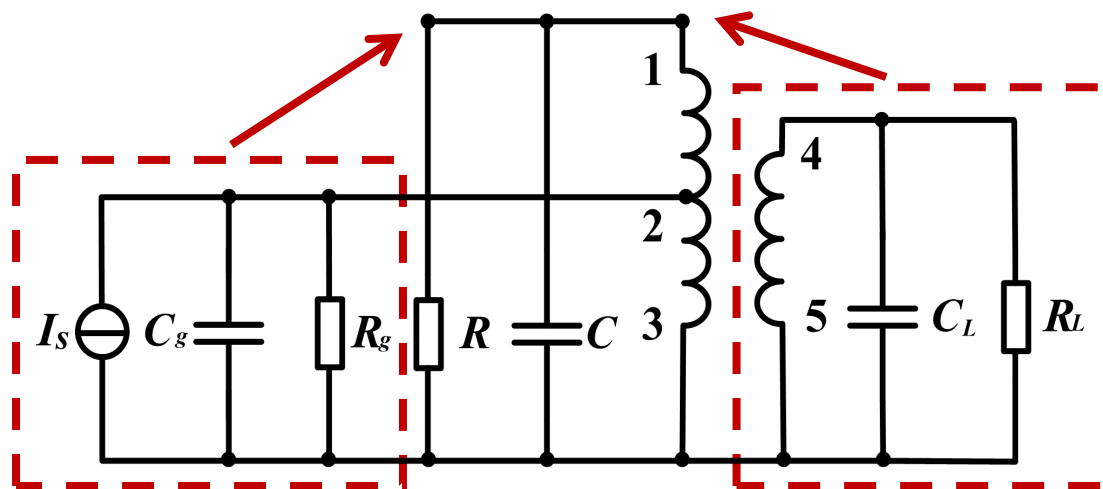
$$R_L = 830\text{k}\Omega, C_g = 9\text{pF}, C_L = 12\text{pF}, \text{求 } L_{13}, Q_L$$


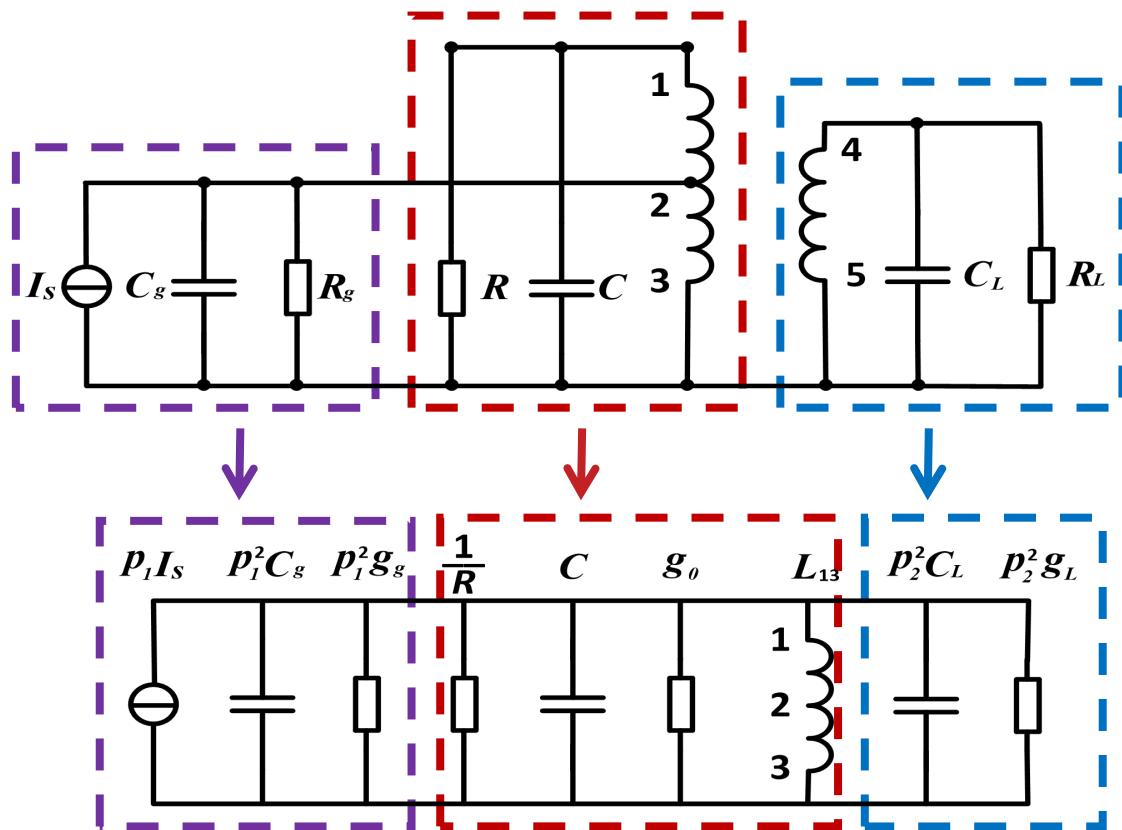
## 2.2 阻抗变换

分析：计算之前要画等效电路，画等效电路时要注意两点：(1) $L$ 为有损电感要补充损耗电阻(2) $L$ 要进行等效电路变换




$$p_1 = \frac{N_{23}}{N_{13}}$$

$$p_2 = \frac{N_{45}}{N_{13}}$$

## ◆ 2.2 阻抗变换

解：等效电路如下：

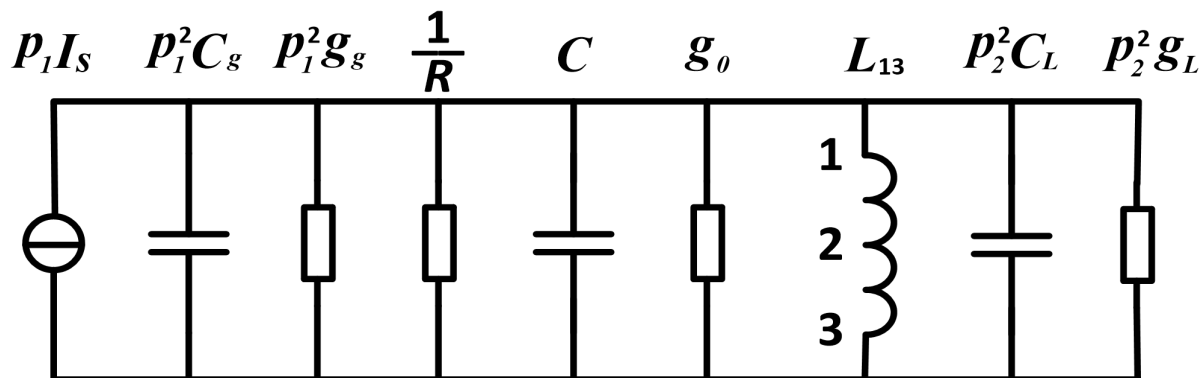

$$p_1 = \frac{N_{23}}{N_{13}} = 0.4, p_2 = \frac{N_{45}}{N_{13}} = 0.3, g_s = \frac{1}{R_g}, g_L = \frac{1}{R_L}, g_0 = \frac{1}{R_0}$$


(1) 求  $L_{13}$

$$C_\Sigma = p_1^2 C_s + C + p_2^2 C_L = 0.4^2 \times 9 + 20 + 0.3^2 \times 12 = 22.52(\text{pF})$$

$$L_{13} = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C_\Sigma} = \frac{1}{(2\pi \times 30 \times 10^6)^2 \times 22.52 \times 10^{-12}} = 1.25(\text{uH})$$

## ◆ 2.2 阻抗变换

(2) 求  $Q_L$

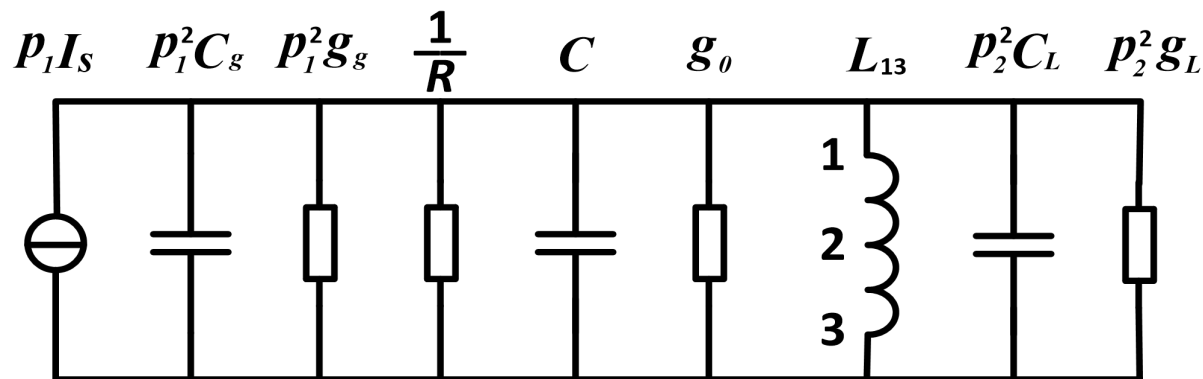

$$g_0 = \frac{1}{R_0} = \frac{1}{\omega_0 L_{13} Q_0} = \frac{1}{2\pi \times 30 \times 10^6 \times 1.25 \times 10^{-6} \times 60} = 70.7(\mu S)$$

$$g_\Sigma = p_1^2 g_g + \frac{1}{R} + g_0 + p_2^2 g_L$$

$$= 0.4^2 \frac{1}{2.5 \times 10^3} + \frac{1}{10 \times 10^3} + 70.7 \times 10^{-6} + 0.3^2 \frac{1}{830 \times 10^3}$$

$$= 343.1(\mu S)$$

$$Q_L = \frac{1}{\omega_0 L_{13} g_\Sigma} = \frac{1}{2\pi \times 30 \times 10^6 \times 1.25 \times 10^{-6} \times 343.1 \times 10^{-6}} = 12.37$$