



廣東工業大學  
Guangdong University of Technology

广东工业大学

## 7.3 间接调频

信息工程学院

李志忠


# ◆ 7.3 变容二极管特性

## 一、间接调频

$$\Delta\varphi(t) = k_p \int kU_{\Omega}(t)$$

$$\varphi(t) = \omega_c t + \Delta\varphi(t)$$

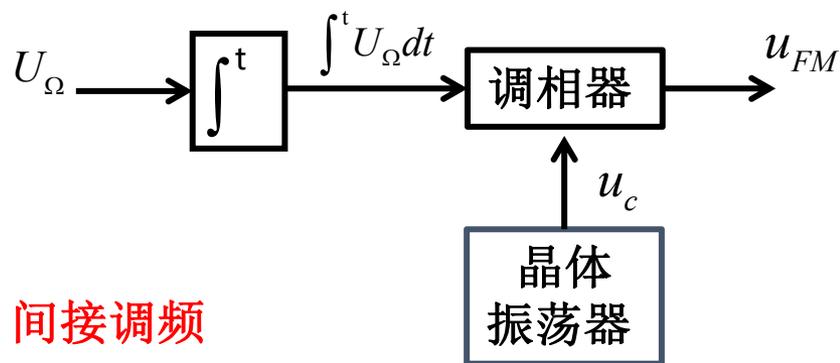
$$\omega(t) = \omega_c + k_p kU_{\Omega}(t)$$



# ◆ 7.3 变容二极管特性


## 一、间接调频

### 1. 相移法

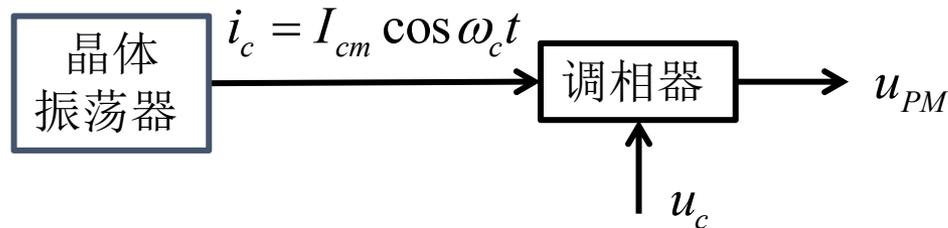

窄带调相:  $m_p = k_p u_\Omega < \frac{\pi}{6}$

### 2. 时延法

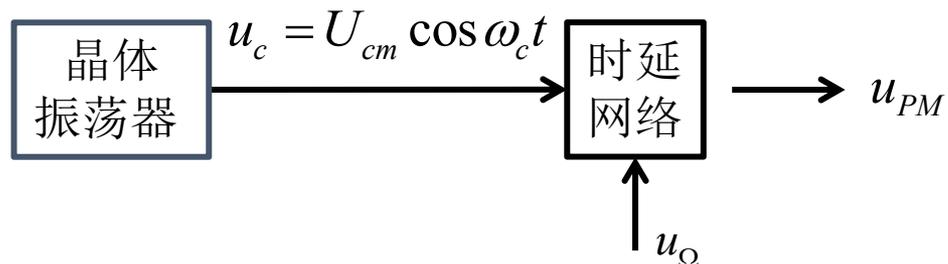

窄带调相:  $m_p = k_p u_{\Omega m} < \pi$


# ◆ 7.3 变容二极管特性

## 一、间接调频


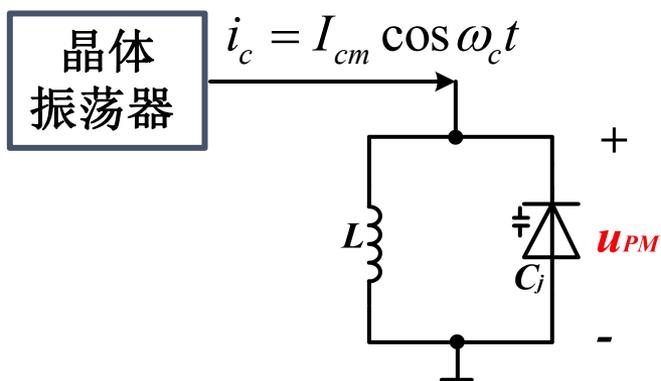
### 3. 变容二极管调相

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_j}}$$

$$u_\Omega = 0 \text{ 时 } \omega_0 = \omega_c \quad \omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC_{j0}}}$$



用作相移网络的变容  
二极管LC 并联谐振回路

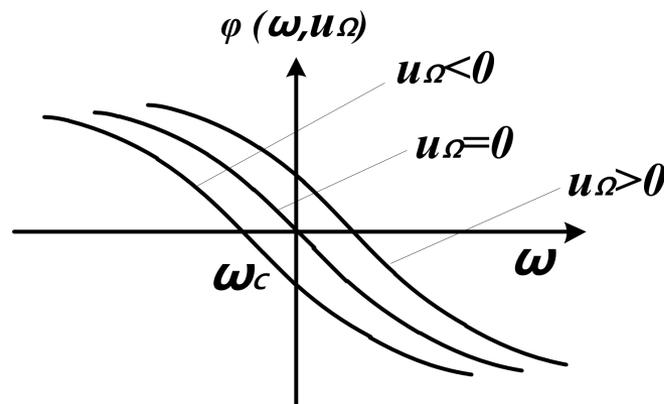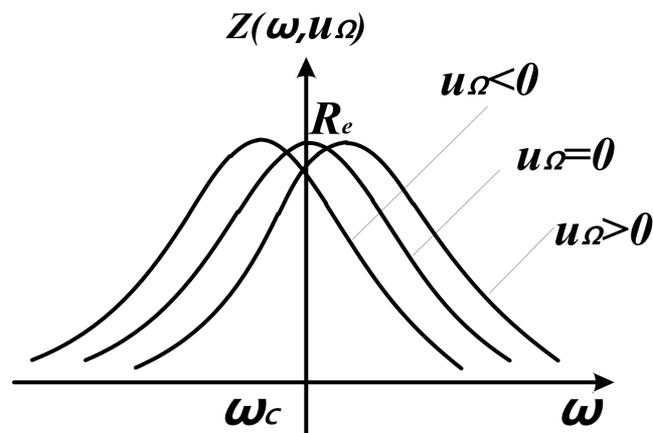

LC 并联谐振回路  
幅频特性和相频特性


# ◆ 7.3 变容二极管特性

## 一、间接调频

$$\varphi(\omega_c, u_\Omega) = -\tan^{-1} 2Q_e \frac{\omega_c - \omega_0}{\omega_0}$$

$$x \ll 1 \quad \tan^{-1} x \approx x$$
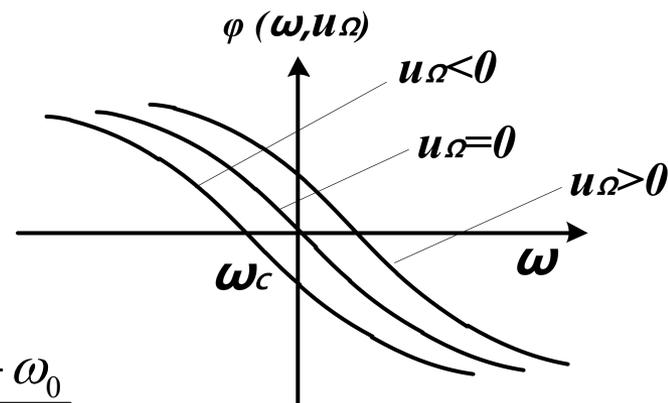
$$\Delta\omega \ll \omega_c \quad \varphi(\omega_c, u_\Omega) = -2Q_e \frac{\omega_c - \omega_0}{\omega_0} \approx -2Q_e \frac{\omega_c - \omega_0}{\omega_c}$$



变容指数 $n=2$ ，或 $n \neq 2$ 且结电容调制度 $m \ll 1$ 时

$$\omega_0 \approx \omega_c + \omega_c \frac{n}{2} m \cos \Omega t \quad \varphi(\omega_c, u_\Omega) = Q_e n m \cos \Omega t$$

$$u_{PM} \text{ 的相位: } \quad \varphi(t) = \omega_c t + \varphi(\omega_c, u_\Omega) = \omega_c t + Q_e n m \cos \Omega t$$

$$u_{PM} = I_{cm} R_e \cos(\omega_c t + Q_e n m \cos \Omega t)$$

$u_\Omega$  积分后加到变容二极管 → 变容二极管间接调频

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = \omega_c - Q_e n m \Omega \sin \Omega t \quad \Delta\omega_m = Q_e n m \Omega \quad m_f = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega} = Q_e n m$$

**谢谢!**