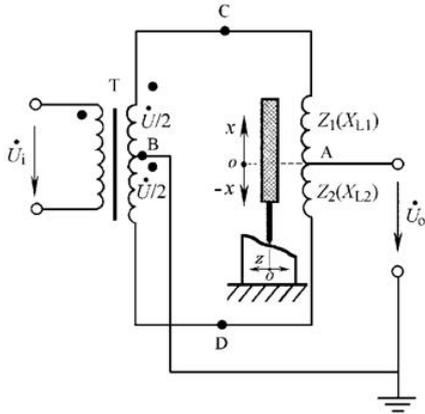


问题：设计三种电感传感器测量转换电路，并画出相应测量转换电路框图。


习题解答指导：

不同的测量转换电路，要有不同的电路结构形式。

1、电感变压器桥路位移传感器



2、电感调频位移传感器

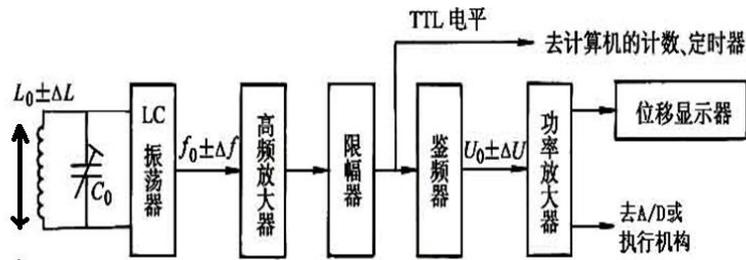

3、电感差动变压器位移传感器

